



Universidad Politécnica de Madrid
ETSI de Telecomunicación

Departamento de Ingeniería Electrónica



POLITÉCNICA

Circuitos Electrónicos (CELT)

Plantilla de la memoria


Curso 2023-2024

Termómetro digital


Alumno/a 1	Ignacio Aguirre Candia
Alumno/a 2	Alex Martin-Romo González
Turno	Lunes tarde

MÓDULO 1: El sensor de temperatura LM35

 1. Adjunte una captura de pantalla del osciloscopio donde se lea la tensión medida correspondiente a la temperatura de la sala. (También puede emplear las herramientas de medida de tensión del osciloscopio. En el menú “Measure” puede hacer que aparezca el valor medio (V_m) de la tensión en la pantalla del osciloscopio).



 2. Adjunte una captura de pantalla del osciloscopio donde se lea la tensión máxima obtenida una vez calentado el sensor con los dedos.



Las capturas de pantalla del osciloscopio deben contener la información suficiente para poder deducir la amplitud de las señales y las magnitudes en el eje de tiempos. Para ello debe incluir las referencias de los ejes (Voltios por división y tiempo por división).

MÓDULO 2: Filtro paso bajo

1. Detalle el cálculo de la función de transferencia del filtro paso bajo.

$$V^+ = V_i \cdot \frac{Z_c}{Z_c + R} = V_i \cdot \frac{1}{1 + \frac{R}{Z_c}}$$

$$V^+ = V_i \cdot \frac{1}{1 + j\omega RC} \Rightarrow \frac{V^+}{V_i} = \frac{1}{1 + j \cdot \frac{f}{f_p}}$$


Siendo $f_p = \frac{1}{2\pi RC}$

2. Detalle el cálculo de los valores R y C.


$$\text{Como } f_p = 10 \text{ (Hz)} \rightarrow 10 = \frac{1}{2\pi RC} ; C = \frac{1}{20\pi R}$$

$$= \left\{ \underline{R = 47 \text{ k}\Omega} \right\} \Rightarrow C = \frac{1}{20\pi \cdot 47 \text{ k}} ; \underline{C = 330 \text{ nF}}$$


3. Dibuje los diagramas asintóticos de Bode en módulo y fase del filtro empleando las plantillas de las páginas siguientes. Indique la frecuencia del polo, la pendiente de la atenuación, el máximo valor de la ganancia y la pendiente de la fase.

 DIAGRAMAS ASINTÓTICOS DE BODE Y MEDIDAS, FILTRO PASO BAJO

4. Rellene la tabla para la caracterización del filtro e inclúyala.
5. Superponga los puntos de las medidas sobre el diagrama asintótico de Bode de modo que se vean las gráficas de función de transferencia de ganancia y fase

 DIAGRAMAS ASINTÓTICOS DE BODE Y MEDIDAS, FILTRO PASO BAJO

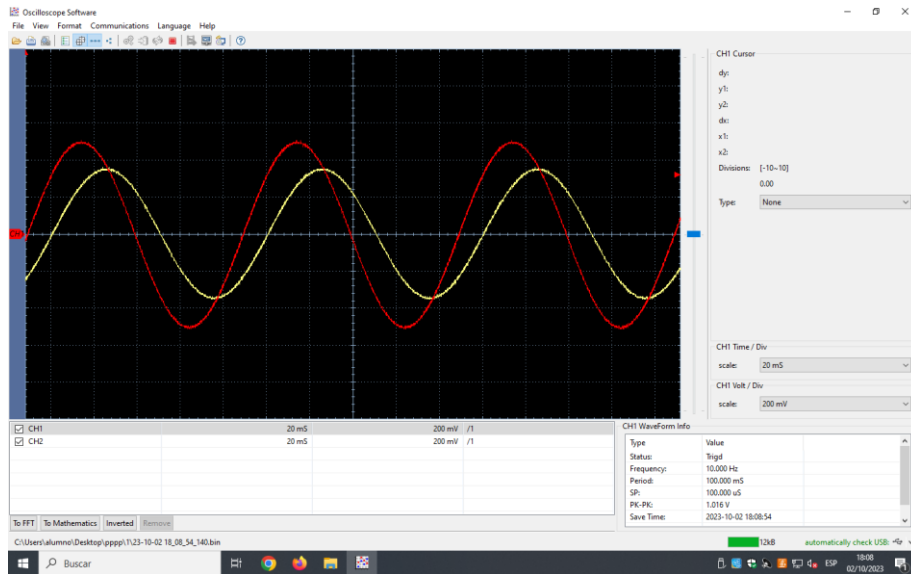6. Indique el valor de la frecuencia de corte (f_c) medida con precisión.
7. Incluya una captura de pantalla del osciloscopio donde se aprecie la señal a la salida del filtro paso bajo (punto v_+) en el canal 1 y a la entrada (punto v_s) en el canal 2 cuando éste se encuentra alimentado con la frecuencia de corte exacta.



Las capturas de pantalla del osciloscopio deben contener la información suficiente para poder deducir la amplitud de las señales y las magnitudes en el eje de tiempos. Para ello debe incluir las referencias de los ejes (Voltios por división y tiempo por división).


Tabla para la medida del filtro paso bajo

Frecuencia (Hz)	Entrada (Vpp)	Salida (Vpp)	Ganancia	Ganancia (dB)	ΔT (s)	Fase (°)
0,5	1	0.994	0.994	-0.052	0.0154	-2.772
1	1	0.936	0.936	-0.574	0.012	-4.32
3	1	0.912	0.912	-0.800	0.0136	-14.68
5	1	0.872	0.872	-1.189	0.0132	-23.76
7	1	0.812	0.812	-1.808	0.0128	-32.25
8	1	0.776	0.776	-2.202	0.0134	-38.59
9	1	0.744	0.744	-2.568	0.0118	-38.23
10	1	0.708	0.708	-2.999	0.0116	-41.4
11	1	0.680	0.680	-3.349	0.0108	-42.76
12	1	0.656	0.656	-3.661	0.0112	-48.38
13	1	0.624	0.624	-4.096	0.0106	-49.60
14	1	0.604	0.604	-4.379	0.0102	-51.40
15	1	0.576	0.576	-4.791	0.0101	-54.40
17	1	0.532	0.532	-5.481	0.009	-55.08
20	1	0.472	0.472	-6.521	0.0083	-59.76
30	1	0.344	0.344	-9.268	0.0062	-66.96
50	1	0.224	0.224	-12.995	0.0041	-73.8
70	1	0.168	0.168	-15.493	0.0032	-80.64
100	1	0.118	0.118	-18.562	0.0023	-82.8
200	1	0.0704	0.0704	-23.048	0.00121	-87.12
300	1	0.054	0.054	-25.352	0.000800	-86.4
500	1	0.038	0.038	-28.404	0.000480	-86.4
700	1	0.033	0.033	29.629	0.000338	-86.176
1.000	1	0.021	0.021	-33.555	0.000272	-97.92


Frecuencia de corte (f_c) exacta medida	<u>10 Hz</u>
---	---------------------

MÓDULO 3: Amplificador

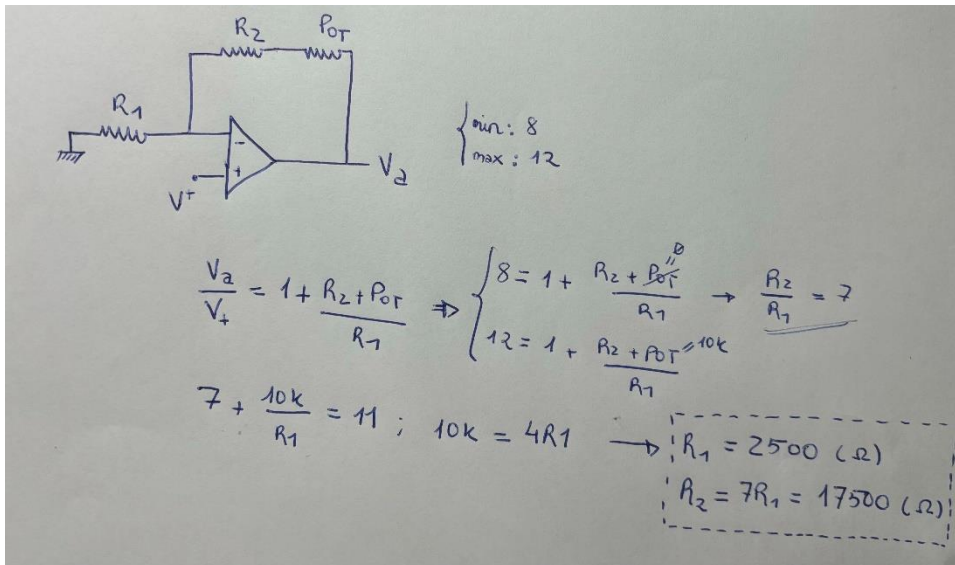
- Detalle el cálculo de las resistencias R1 y R2.



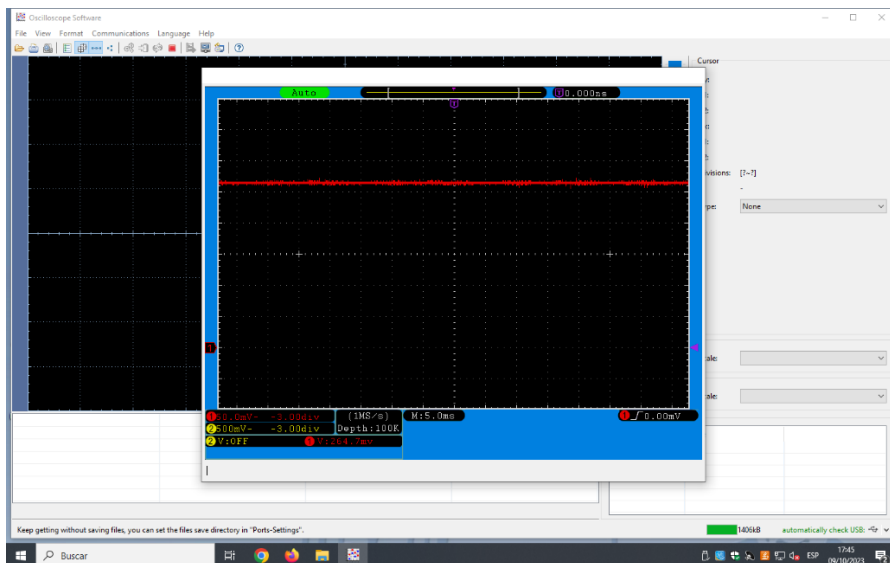- Incluya una captura de pantalla del osciloscopio donde se aprecie sólo la señal a la entrada del amplificador con la escala de 50 mV/div (Puede emplear las herramientas de medida de tensión del osciloscopio. En el menú “Measure” puede hacer que aparezca el valor medio de la tensión en la pantalla del osciloscopio).



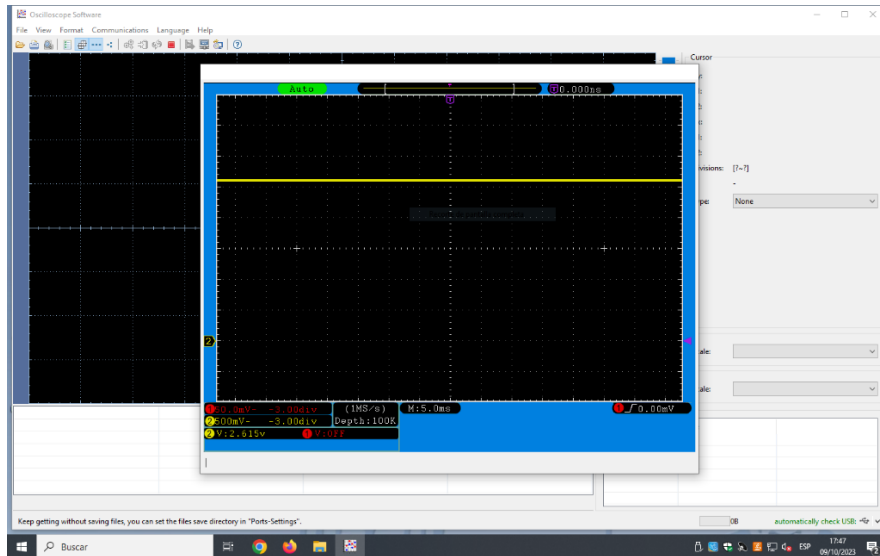
- Incluya una captura de pantalla del osciloscopio donde se aprecie sólo la señal a la salida del amplificador con la escala de 500 mV/div (Puede emplear las herramientas de medida de tensión del osciloscopio. En el menú “Measure” puede hacer que aparezca el valor medio de la tensión en la pantalla del osciloscopio).



Las capturas de pantalla del osciloscopio deben contener la información suficiente para poder deducir la amplitud de las señales y las magnitudes en el eje de tiempos. Para ello debe incluir las referencias de los ejes (Voltios por división y tiempo por división).

MÓDULO 4: Convertidor analógico-digital MCP3201

 1. Incluya una fotografía del circuito conectado a la FPGA donde se vean las conexiones y se lea la temperatura ambiente indicada en los displays.



2. A continuación calienta el sensor con los dedos e incluye otra fotografía donde se vean las conexiones y se lea la temperatura en los displays.



MÓDULO 5: Módulo de visualización

1. Explique razonadamente la elección de los valores para los bits “XXXX” en la entrada E0 del registro.

Se han escogido los valores de 1100 para E0 puesto que se debe representar la letra C, que es representada con dichos números en el decodificador.

2. Detalle el código VHDL de los cuatro módulos (registro.vhd, MUX4x4.vhd, refresco.vhd, visualizacion.vhd) debidamente comentado. **Los comentarios son muy importantes, no se evalúa el código sin comentarios.**

```

-----
-----
--
-- Registro que almacena los datos de DECENAS, UNIDADES y DCIMAS
-- cada vez que se activa el ENABLE
--
-----
-----
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;

entity registro is
    Port ( CLK      : in  STD_LOGIC;                -- entrada de
reloj
          ENABLE    : in  STD_LOGIC;                -- enable
          E0        : in  STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0); -- entrada E0
          E1        : in  STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0); -- entrada E1
          E2        : in  STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0); -- entrada E2
          E3        : in  STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0); -- entrada E3
          Q0        : out  STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0); -- salida Q0
          Q1        : out  STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0); -- salida Q1
          Q2        : out  STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0); -- salida Q2
          Q3        : out  STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0)); -- salida Q3
end registro;

architecture a_registro of registro is

    signal QS0 : STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0):="0000"; -- seal que almacena el
valor de Q0
    signal QS1 : STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0):="0000"; -- seal que almacena el
valor de Q1
    signal QS2 : STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0):="0000"; -- seal que almacena el
valor de Q2

```

```

signal QS3 : STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0):="0000"; -- seal que almacena el
valor de Q3

begin
  process (CLK)
    begin
      if (CLK'event and CLK='1') then    -- con cada flanco activo
        if(ENABLE='1') then             --y cuando la señal de enable esta
activada

                                -- Realizar el proceso de captura
                                QS0<=E0;
                                QS1<=E1;
                                QS2<=E2;
                                QS3<=E3;

                                end if;
        end if;
      end process;
      -- CABLEADO DE LAS SALIDAS
      --Las señales van a su correspondiente salida
      Q0<=QS0;
      Q1<=QS1;
      Q2<=QS2;
      Q3<=QS3;

end a_registro;

-----
-----
-- MUX4x4

-- Multiplexor de 4 entradas de 4 bits
--
-----
-----
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;

entity MUX4x4 is
  Port ( E0 : in  STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0); -- Entrada 0
        E1 : in  STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0); -- Entrada 1
        E2 : in  STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0); -- Entrada 2
        E3 : in  STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0); -- Entrada 3
        S : in  STD_LOGIC_VECTOR (1 downto 0);  -- Seal de control
        Y : out  STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0)); -- Salida
end MUX4x4;

architecture a_MUX4x4 of MUX4x4 is

begin

```

```

with S select Y<=
    E0 when "00",-- Selecciona la entrada 0 cuando el bit de
control es 0
    E1 when "01", -- Selecciona la entrada 1
    E2 when "10", -- Selecciona la entrada 2
    E3 when others; -- Selecciona la entrada 3 por defecto

end a_MUX4x4;

-----
-----
-- refresco

-- Circuito que refresca los displays peridicamente
--
-----
-----
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
use IEEE.NUMERIC_STD.ALL;

entity refresco is
    Port ( CLK : in  STD_LOGIC;           -- reloj de refresco
          S : out  STD_LOGIC_VECTOR (1 downto 0); -- Control para el mux
          DP : out  STD_LOGIC;           -- Control
del punto decimal
          AN : out  STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0)); -- Control displays
individuales
end refresco;

architecture a_refresco of refresco is

    signal QS : unsigned (1 downto 0):="00"; --la que va con s
    --signal PAN : unsigned (3 downto 0):="0000";
    --signal DPS : STD_LOGIC:='1';

begin

    process (CLK)
    begin
        if (CLK'event and CLK='1') then
            QS <= QS+1;

            -- if (QS="01") then
            --     DPS <='0';
            --end if;
        end if;

    end process;

```

```

-- Completar cableado de:

    S <= STD_LOGIC_VECTOR(QS);
    --se activan con un 0 en funcion de la senal qs
    AN<= "1110" when QS="00" else--cuando se recibe 00 se activa
el panel de la derecha
    "1101" when QS="01" else--con un 01 el segundo de la
drcha
    "1011" when QS="10" else--con 10 el segundo de la izqda
    "0111" when QS="11"; --con un 11 el de la izda

    DP <= '1' when QS="00" else
    '1' when QS="01" else
    '0' when QS="10" else
    --cuando se activa el segundo panel se activa el
    --dot point (con un 0)
    '1' when QS="11";

end a_refresco;

-----
-----
--
-- Mdulo de visualizacin, presenta los datos
-- en los displays capturndolos con la seal ENABLE.
--
-----
-----

library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;

entity visualizacion is
    Port ( ENABLE : in STD_LOGIC;                -- Entrada de
ENABLE
          DECENAS : in  STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0);    -- Entrada
decenas
          UNIDADES : in  STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0);    -- Entrada
unidades
          DECIMAS : in  STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0);    -- Entrada
dcimas
          CLK      : in  STD_LOGIC;                -- Entrada de reloj
          SEG7 : out  STD_LOGIC_VECTOR (0 to 6);        -- Salida para los
displays
          DP      : out STD_LOGIC;                -- Salida
punto decimal
          AN      : out  STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0)); -- Activacin
individual
end visualizacion;

```

```

architecture a_visualizacion of visualizacion is

-- COMPONENTES
--se declaran todas las partes como componentes
component decodBCDa7s
  Port ( BCD : in  STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0);    -- Entrada del valor
        BCD
        SEGMENTOS : out  STD_LOGIC_VECTOR (0 to 6)); -- Salidas al
display
end component;

component registro
  Port (   CLK      : in  STD_LOGIC;                -- entrada de
reloj
        ENABLE : in  STD_LOGIC;                    -- enable
        E0      : in  STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0); -- entrada E0
        E1      : in  STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0); -- entrada E1
        E2      : in  STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0); -- entrada E2
        E3      : in  STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0); -- entrada E3
        Q0      : out  STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0); -- salida Q0
        Q1      : out  STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0); -- salida Q1
        Q2      : out  STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0); -- salida Q2
        Q3      : out  STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0)); -- salida Q3
end component;

component MUX4x4
  Port (   E0 : in  STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0); -- Entrada 0
        E1 : in  STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0); -- Entrada 1
        E2 : in  STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0); -- Entrada 2
        E3 : in  STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0); -- Entrada 3
        S : in  STD_LOGIC_VECTOR (1 downto 0); -- Senal de control
        Y : out  STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0)); -- Salida
end component;

component refresco
  Port (   CLK : in  STD_LOGIC;                -- reloj de refresco
        S : out  STD_LOGIC_VECTOR (1 downto 0); -- Control para el mux
        DP : out  STD_LOGIC;                  -- Control
del punto decimal
        AN : out  STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0)); -- Control displays
individuales
end component;

-- SEALES

-- Definir posibles seales necesarias
signal S1 : STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0):="1100"; --senal de
e0 que muestra la c
--signal S2 : STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0); --senal decimas
e1

```



```

--signal S3 : STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0); --senal unidades
e2
--
-- signal S4 : STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0); --senal decenas e3
-- signal S5 : STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0); --senal entre q0 y
e0mux
signal S6 : STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0); --senal entre q1 y
e1mux
signal S7 : STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0); --senal entre q2 y
e2mux
signal S8 : STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0); --senal entre q3 y
e3mux
signal S9 : STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0); --senal Y y BCD
signal S10 : STD_LOGIC_VECTOR (1 downto 0); --senal S
--signal S11 : STD_LOGIC_VECTOR (0 to 6); --senal de seg7
--signal S12 : STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0); --senal de an
--signal S13 : STD_LOGIC; --senal de dp
--signal S14 : STD_LOGIC; --senal enable
--signal S15 : STD_LOGIC; --senal clk

```

```

begin --se conectan las diferentes senales a las entradas
--segun lo establecido antes

```

```

U1 : decodBCDa7s

```

```

    port map (
        BCD=>S9,
        SEGMENTOS=>SEG7
    );

```

```

U2 : registro

```

```

    port map (
        E0=>S1,
        E1=>DECIMAS,
        E2=>UNIDADES,
        E3=>DECENAS,
        Q0=>S5,
        Q1=>S6,
        Q2=>S7,
        Q3=>S8,
        ENABLE=>ENABLE,
        CLK=>CLK
    );

```

```

U3 : MUX4x4

```

```

    port map (
        E0=>S5,
        E1=>S6,
        E2=>S7,
        E3=>S8,
        S=>S10,

```

```
        Y=>S9
    );

U4 : refresco
    port map (
        CLK=>CLK,
        DP=>DP,
        S=>S10,
        AN=>AN
    );

end a_visualizacion;
```

MODULO 6: Divisor del reloj

1. Detalle el cálculo de la constante XXXX.

$$N = \frac{\text{Frec. Entrada}}{\text{Frec. Salida}} = \frac{50 \cdot 10^6}{1 \cdot 10^3} = 50 \cdot 10^3$$

$$\text{Cuentas} = \frac{N}{2} = \frac{50 \cdot 10^3}{2} = 25\ 000$$

Dividimos la frecuencia de entrada entre la de salida para hallar N, una vez hallada, realizamos la operación que nos indica el enunciado para determinar la constante XXXX, es decir, el nº de cuentas realizadas.

2. Detalle el código VHDL debidamente comentado. **Los comentarios son muy importantes, no se evalúa el código sin comentarios.**

```

3. -----
4. --
5. -- Divisor de la frecuencia del reloj a 1 KHz.
6. --
7. -----
8. library IEEE;
9. use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
10. use IEEE.NUMERIC_STD.ALL;
11.
12. entity div_reloj is
13.     Port ( CLK_50MHz : in  STD_LOGIC;           -- Entrada reloj de la FPGA 50
        MHz
14.           CLK       : out  STD_LOGIC);         -- Salida reloj a 1 KHz
15. end div_reloj;
16.
17. architecture a_div_reloj of div_reloj is
18.
19.     signal contador : unsigned (31 downto 0);
20.     signal frec_div : STD_LOGIC;
21.
22. begin
23.
24.     process(CLK_50MHz)


```

```

25. begin
26.   if (CLK_50MHz'event and CLK_50MHz='1') then --En cada flanco de
        subida
27.       contador<=contador+1;                    --Incrementar el
        contador
28.       if (contador=25000) then                  -- Asignamos el
        valor de contador      tras realizar las operaciones pertinentes
29.       contador<=(others=>'0');                -- Poner el contador
        a 0
30.       frec_div<=not frec_div;                  --e intercambiar el
        valor de frec_div
31.       end if;
32.   end if;
33. end process;
34. CLK<=frec_div;
35. end a_div_reloj;

```

 36. Incluya la captura de pantalla del osciloscopio donde pueda observarse la señal de reloj de 1 kHz con niveles de 0 y 5V.



Las capturas de pantalla del osciloscopio deben contener la información suficiente para poder deducir la amplitud de las señales y las magnitudes en el eje de tiempos. Para ello debe incluir las referencias de los ejes (Voltios por división y tiempo por división).

MÓDULO 7: Autómata de control

1. Detalle el código VHDL debidamente comentado. **Los comentarios son muy importantes, no se evalúa el código sin comentarios.**

```

-----
-----
--
-- Autmata de control del receptor
-- Establece la comunicacin SPI con el MCP3201 y obtiene la muestra leda
--
-----
-----

library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
use IEEE.NUMERIC_STD.ALL;

entity aut_control is
    Port ( CLK          : in  STD_LOGIC;                -- reloj del
sistema
          SPI_DATA      : in  STD_LOGIC;                -- entrada
de datos del puerto SPI
          SPI_CLK        : out STD_LOGIC;                -- Salida de reloj
del puerto SPI
          SPI_CS         : out STD_LOGIC;                -- Chip
Select del puerto SPI
          FIN_CONV       : out STD_LOGIC;                -- Fin de conversin
A/D
          DATOS_ADC      : out STD_LOGIC_VECTOR (15 downto 0)); -- Dato ledo del ADC
end aut_control;

architecture a_aut_control of aut_control is

type STATE_TYPE is (ESPERA_1S,ACTIVAR_CS,CLK1,CLK0,DESACT_CS);--el automata
tiene los siguientes estados

signal ST : STATE_TYPE := ESPERA_1S;
signal cont : unsigned (15 downto 0):=(others=>'0');--senal para el
contador
signal data : unsigned (15 downto 0):=(others=>'0');

begin

process (CLK)
begin
    if (CLK'event and CLK='1') then
        case ST is

--vemos como se comporta el automata en funcion del estado en el que esta

```

```

        when ACTIVAR_CS =>
            cont<=(others=>'0'); --el contador pasa a 0
            ST<=CLK0;           -- cambia el estado a clk0 siempre

-- OTROS CASOS
when CLK0 =>
    --cont<=(others=>'0');
    data(15 downto 0)<=data(14 downto 0) & SPI_DATA; --se desplazan y anaden
    los datos
    cont<=cont+1; --se suma 1 al contador
    ST<=CLK1;      --pasa de estado a clk1

when CLK1 =>
    if (cont>=15) then -- cuando el contador llega a 15
        ST<=DESACT_CS; --el estado pasa a ser desac
    else
        ST<=CLK0;      --y sino vuelve a clk0
    end if;

when DESACT_CS =>
    cont<=(others=>'0'); --el contador pasa a 0 y
    ST<=ESPERA_1S;      --el estado pasa a espera

when ESPERA_1S =>
    cont<=cont+1; --en este estado se suma 1 al contador
    data<=(others=>'0'); --y se vacian los datos

    if(cont>=1000) then--si el contador es mayor de 1000
        ST<=ACTIVAR_CS; --el estado pasa a activar
    else
        ST<=ESPERA_1S;--y si no llega a 1000 se mantiene en espera
    end if;

    end case;
end if;
end process;

-- PARTE COMBINACIONAL


SPI_CS <= '0' when (ST=ACTIVAR_CS or ST=CLK0 or ST=CLK1)--la salida de spi
vale 0 en estos estados
else '1'; --y 1 en el resto
DATOS_ADC <= STD_LOGIC_VECTOR (data) ;--salen los datos provenientes de
data
FIN_CONV<= '1' when ST=DESACT_CS --solo vale 1 durante el estado de desact
else '0'; --y vale 0 en el resto de estados

SPI_CLK<= '1' when (ST=CLK1 or ST=DESACT_CS)--la salida es 1 en los estados
de clk1 y desact
else '0'; --y 0 en el resto

```


```
end a_aut_control;
```

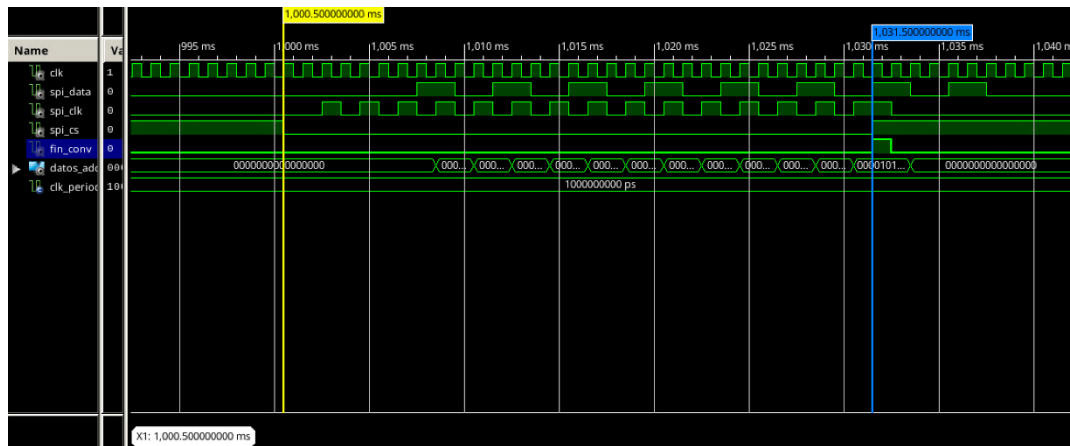- Incluya una captura de pantalla de la simulación donde pueda verse con precisión el tiempo entre 995 y 1035 ms y donde puedan apreciarse las transiciones de las señales de salida. Coloque dos cursores de tiempo: uno en el flanco de bajada de la salida SPI_CS y otro en el flanco de subida de la salida SPI_CS.



Tenga en cuenta que debido al fondo negro de la pantalla del simulador es difícil que se vean las señales adecuadamente. Se recomienda utilizar la herramienta de recorte de Word y ampliar convenientemente la captura de pantalla para resaltar las regiones importantes.

 La siguiente figura es un ejemplo de cómo se deben entregar las gráficas de simulación.





Ejemplo de gráfica de simulación con las lecturas visibles

Intente realizar la memoria de forma creativa, puede emplear diferentes colores para las diferentes señales y varios indicadores de tiempo. El objetivo es conseguir gráficas donde se aprecien con detalle los instantes temporales que se indican en cada señal.

MÓDULO 8: ADC a TEMP

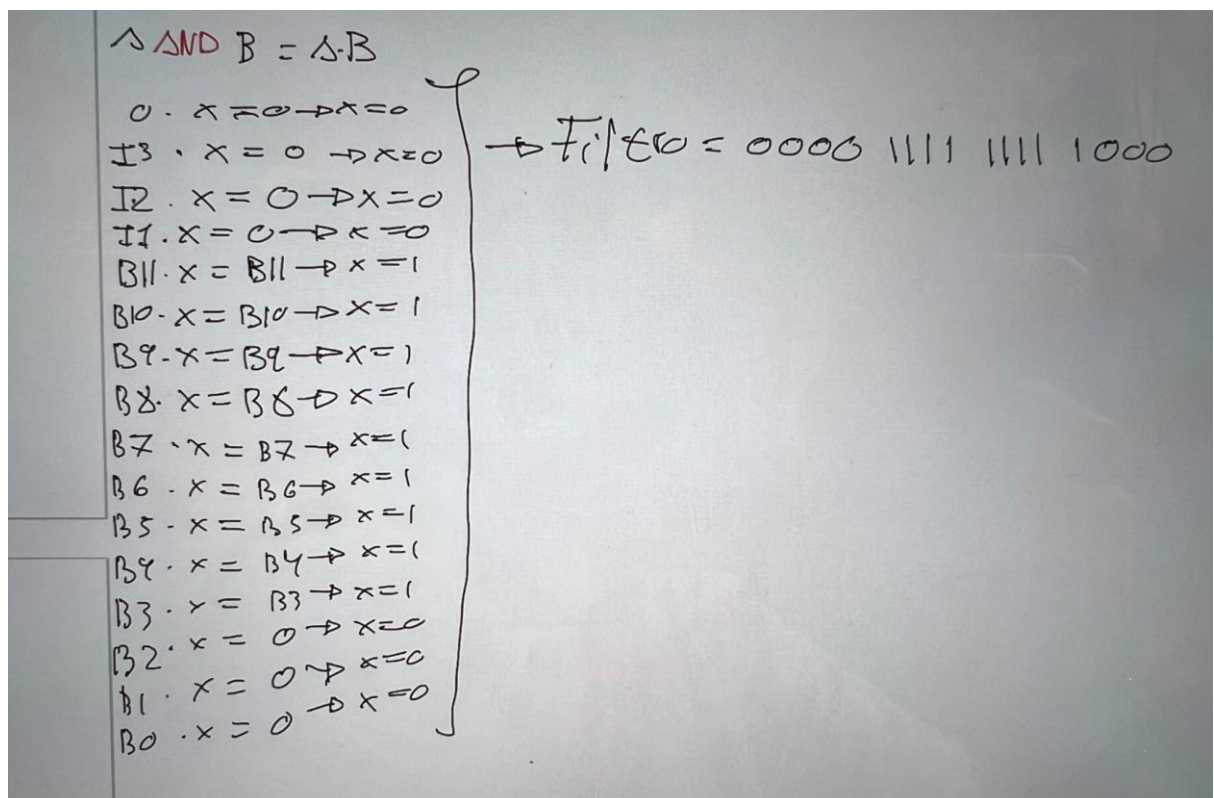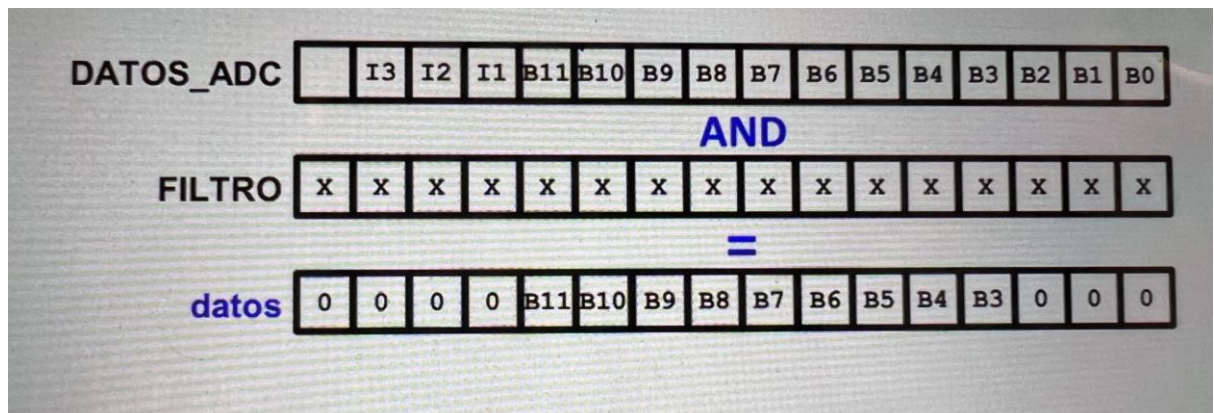1. Razone el valor elegido para la constante FILTRO.



Tras observar la ecuación planteada en el enunciado y utilizar la operación de la puerta AND, es fácil determinar el valor del filtro (constante) haciendo un simple proceso de despeje de cada incógnita (en este caso hemos cogido todas como x).

Una vez hecho el despeje como se puede observar en la fotografía adjuntada, podemos juntar los resultados y determinar el valor de la constante FILTRO, siendo esta = 0000111111111000

2. Detalle el código VHDL debidamente comentado. **Los comentarios son muy importantes, no se evalúa el código sin comentarios.**

```

-----
-----
-- Conversin de datos del ADC en temperatura
-- El sensor proporciona una tensin de 100 mV por C
-----
-----

library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
use IEEE.NUMERIC_STD.ALL;

entity ADC_a_TEMP is
    Port ( DATOS_ADC : in  STD_LOGIC_VECTOR (15 downto 0);    -- Datos del
convertidor A/D
          TEMP       : out STD_LOGIC_VECTOR (15 downto 0));    -- Salida
temperatura en punto fijo con 6 bits decimales
end ADC_a_TEMP;

architecture a_ADC_a_TEMP of ADC_a_TEMP is

    constant FILTRO    : unsigned (15 downto 0):="0000111111111000";--Tras
realizar la operación pertinente determinamos este valor del filtro
    signal datos       : unsigned (15 downto 0):=(others=>'0'); -- Datos ledos
del conversor y filtrados
    signal datosx32    : unsigned (31 downto 0):=(others=>'0'); -- Datos
multiplicados por 32
    signal datosx16    : unsigned (31 downto 0):=(others=>'0'); -- Datos
multiplicados por 16
    signal datosx2     : unsigned (31 downto 0):=(others=>'0'); -- Datos
multiplicados por 2
    signal datosx50    : unsigned (31 downto 0):=(others=>'0'); -- Datos
multiplicados por 50

begin

    datos<= unsigned(DATOS_ADC) and FILTRO; -- datos de entrada filtrados

    -- Para pasar a C se trata de multiplicar por 50 y dividir entre 4096

    -- Para multiplicar datos*50, hacemos: datos*32+datos*16+datos*2

    datosx32 <= "00000000000" & datos & "00000" ; -- Usamos esta operación para
concatenar el nº de ceros que necesitemos por cada lado, en este caso 5 por
la derecha (2^5 = 32) y 11 por la izquierda para completar los 16

```

```

datosx16 <= "000000000000" & datos & "0000" ; -
datosx2 <= "00000000000000" & datos & "0" ;

datosx50<= datosx32 + datosx16 + datosx2;--Realizamos la operación que nos
indica el enunciado

-- Ahora tomamos los bits correspondientes a 10 enteros y 6 decimales


TEMP<=STD_LOGIC_VECTOR(datosx50(21 downto 6));--Convertimos la señal y
cogemos los bits que nos interesan, siguiendo lo que nos dice el enunciado

end a_ADC_a_TEMP;

```

3. Adjunte 4 capturas de pantalla de la simulación donde puedan apreciarse los tiempos y valores indicados en la tabla.



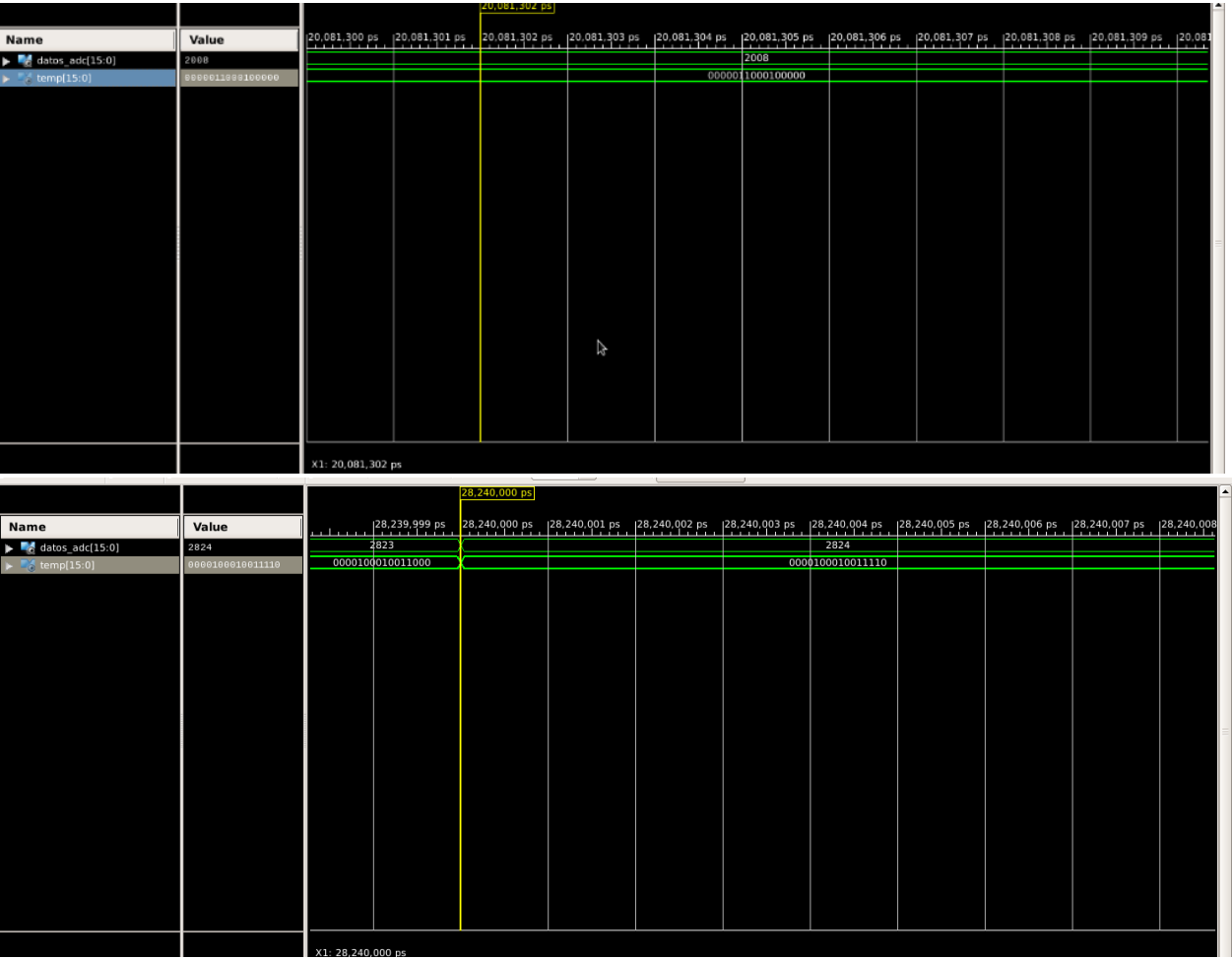

MODULO 9: TEMP a BCD

1. Detalle el código VHDL debidamente comentado. **Los comentarios son muy importantes, no se evalúa el código sin comentarios.**

```

-----
-----
-- Convierte 16 bits en punto fijo con 10 enteros y 6 decimales en BCD
--
-----
-----
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
use IEEE.NUMERIC_STD.ALL;

entity TEMP_a_BCD is
    Port ( TEMP      : in  STD_LOGIC_VECTOR (15 downto 0); -- Temperatura
          con 6 bits decimales
          DECENAS    : out STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0); -- Decenas en
          BCD
          UNIDADES   : out STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0); -- Unidades en
          BCD
          DECIMAS    : out STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0)); -- Dcimas en BCD
end TEMP_a_BCD;

architecture a_TEMP_a_BCD of TEMP_a_BCD is

    signal ENT : unsigned (9 downto 0):="0000000000"; -- Parte entera de la
    temperatura
    signal DEC : unsigned (5 downto 0):="000000";      -- Parte decimal de la
    temperatura
    signal s_unid : unsigned (9 downto 0):="0000000000"; -- unidades de
    la temperatura

begin

    -- Separamos parte entera y parte decimal
    ENT <= unsigned(STD_LOGIC_VECTOR(TEMP(15 downto 6)));--Cogemos los bits
    que nos interesan de la señal TEMP y la transformamos en tipo unsigned
    DEC      <=      unsigned(STD_LOGIC_VECTOR(TEMP(5      downto
    0)));
    --Para asignar los valores que nos interesan seguimos las tablas
    proporcionadas en el enunciado para determinar los intervalos
    --requeridos, para definir las memorias ROM usamos la estructura when else
    estipulada en el enunciado, siguiendo la misma metodología para las demás
    ROM

    DECENAS <=
        "1001" when ENT >= 90 else
        "1000" when ENT >= 80 else
        "0111" when ENT >= 70 else

```

```

        "0110" when ENT >= 60 else
        "0101" when ENT >= 50 else
        "0100" when ENT >= 40 else
        "0011" when ENT >= 30 else
        "0010" when ENT >= 20 else
        "0001" when ENT >= 10 else
        "0000"; -- Valor por defecto en caso de rango no esperado
    /// others => 0 ;

-- Las unidades se determinan restando las decenas al valor de la
temperatura.




    s_unid <=
        ENT - 90 when ENT >= 90 else
        ENT - 80 when ENT >= 80 else
        ENT - 70 when ENT >= 70 else
        ENT - 60 when ENT >= 60 else
        ENT - 50 when ENT >= 50 else
        ENT - 40 when ENT >= 40 else
        ENT - 30 when ENT >= 30 else
        ENT - 20 when ENT >= 20 else
        ENT - 10 when ENT >= 10 else
        ENT;


    DECIMAS <=
        "0000" when DEC < 6 else
        "0001" when DEC < 12 else
        "0010" when DEC < 18 else
        "0011" when DEC < 24 else
        "0100" when DEC < 30 else
        "0101" when DEC < 36 else
        "0110" when DEC < 42 else
        "0111" when DEC < 48 else
        "1000" when DEC < 54 else
        "1001" ;

    UNIDADES<= STD_LOGIC_VECTOR(s_unid( 3 downto 0)); --Transformamos la señal
y nos quedamos con los bits que nos interesan, en este caso, los 4 bits
menos significativos de s_unid

end a_TEMP_a_BCD;
```

2. Adjunte 4 capturas de pantalla de la simulación donde puedan apreciarse los tiempos y valores indicados en la tabla.

   

 

MÓDULO 10: Circuito digital completo

1. Detalle el código VHDL debidamente comentado. **Los comentarios son muy importantes. No se evalúa el código si no está comentado.**

```

-----
-----
-- Termometro basado en el LM35 y ADC MCP3201
--
-----
-----
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;

entity termometro is
    Port ( CLK_50MHz : in  STD_LOGIC;           -- Reloj del sistema
           SPI_DATA  : in  STD_LOGIC;           -- Entrada de datos del
puerto SPI
           SPI_CLK   : out STD_LOGIC;           -- Salida de
reloj del puerto SPI
           SPI_CS    : out STD_LOGIC;           -- Salida chip select
del puerto SPI
           AN        : out STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0); -- Salida de seleccin
de los displays
           SEG7      : out STD_LOGIC_VECTOR (0 to 6);    -- Salida para los
segmentos de los displays
           DP        : out STD_LOGIC;               -- Salida para el punto
decimal de los displays
end termometro;

architecture a_termometro of termometro is

component div_reloj is
    Port ( CLK_50MHz : in  STD_LOGIC;           -- Entrada reloj de la FPGA 50
MHz
           CLK       : out STD_LOGIC;           -- Salida reloj a 1 KHz
end component;

    -- OTROS COMPONENTES

component aut_control is
    Port ( CLK        : in  STD_LOGIC;           -- reloj del
sistema
           SPI_DATA   : in  STD_LOGIC;           -- entrada
de datos del puerto SPI
           SPI_CLK    : out STD_LOGIC;           --
Salida de reloj del puerto SPI

```



```

        SPI_CS      : out  STD_LOGIC;                -- Chip
Select del puerto SPI
        FIN_CONV    : out  STD_LOGIC;                --
Fin de conversin A/D
        DATOS_ADC   : out  STD_LOGIC_VECTOR (15 downto 0)); --
Dato ledo del ADC
end component;

component ADC_a_TEMP is
    Port ( DATOS_ADC : in  STD_LOGIC_VECTOR (15 downto 0);    -- Datos del
convertidor A/D
        TEMP        : out  STD_LOGIC_VECTOR (15 downto 0)); -- Salida
temperatura en punto fijo con 6 bits decimales
end component;

component TEMP_a_BCD is
    Port ( TEMP      : in  STD_LOGIC_VECTOR (15 downto 0); -- Temperatura
con 6 bits decimales
        DECENAS     : out  STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0); -- Decenas en
BCD
        UNIDADES    : out  STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0); -- Unidades en
BCD
        DECIMAS     : out  STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0)); -- Dcimas en BCD
end component;

component visualizacion is
    Port ( ENABLE    : in  STD_LOGIC;                -- Entrada de
ENABLE
        DECENAS     : in  STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0); -- Entrada
decenas
        UNIDADES    : in  STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0); -- Entrada
unidades
        DECIMAS     : in  STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0); -- Entrada
dcimas
        CLK         : in  STD_LOGIC;                -- Entrada de reloj
        SEG7        : out  STD_LOGIC_VECTOR (0 to 6);  -- Salida para los
displays
        DP          : out  STD_LOGIC;                -- Salida
punto decimal
        AN          : out  STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0)); -- Activacin
individual
end component;

-- POSIBLES SEALES NECESARIAS
signal C0 : STD_LOGIC;
signal T0 : STD_LOGIC_VECTOR(15 downto 0);--señal que conecta ADC_a_TEMP
con TEMP_a_BCD
signal T1 : STD_LOGIC_VECTOR(3 downto 0);--señal que conecta DECENAS con E3
signal T2 : STD_LOGIC_VECTOR(3 downto 0);--Señal que conecta UNIDADES con
E2
signal T3 : STD_LOGIC_VECTOR(3 downto 0);--Señal que conecta DECIMAS con E1

```

```
signal A2 : STD_LOGIC_VECTOR(15 downto 0);--Señal que conecta DATOS_ADC del
autómata con ADC_a_TEMP
signal A1 : STD_LOGIC;--FIN_CONV con ENABLE

begin

U1 : div_reloj
    port map (CLK_50MHz => CLK_50MHz,
              CLK => C0);

U2 : aut_control
    port map(SPI_CS => SPI_CS,
              SPI_CLK => SPI_CLK,
              SPI_DATA => SPI_DATA,
              FIN_CONV => A1,
              DATOS_ADC => A2,
              CLK => C0);

U3 : ADC_a_TEMP
    port map (DATOS_ADC => A2 ,
              TEMP => T0);


U4 : TEMP_a_BCD
    port map (TEMP => T0,
              DECENAS => T1,
              UNIDADES => T2,
              DECIMAS => T3);

U5 : Visualizacion
    port map (ENABLE => A1,
              DECENAS => T1,
              UNIDADES => T2,
              DECIMAS => T3,
              CLK => C0,
              SEG7 => SEG7,
              AN => AN,
              DP => DP);


-- OTRAS INTERCONEXIONES

end a_termometro;
```

 2. Adjunte una fotografía del circuito conectado a la FPGA y donde se lea correctamente la temperatura ambiente.



 3. A continuación caliente el sensor con los dedos y adjunte otra fotografía donde se vea el circuito conectado a la FPGA y se lea correctamente la temperatura.



4. Incluya el código del archivo de asociaciones empleado para la síntesis.

```
# Reloj principal del sistema  
NET "CLK_50MHz" LOC = "M6"; # Señal de reloj del sistema de 50 MHz
```

Conexiones de los DISPLAYS

```
NET "SEG7<0>" LOC = "L14"; # Señal = CA
NET "SEG7<1>" LOC = "H12"; # Señal = CB
NET "SEG7<2>" LOC = "N14"; # Señal = CC
NET "SEG7<3>" LOC = "N11"; # Señal = CD
NET "SEG7<4>" LOC = "P12"; # Señal = CE
NET "SEG7<5>" LOC = "L13"; # Señal = CF
NET "SEG7<6>" LOC = "M12"; # Señal = CG
NET "DP" LOC = "N13"; # Punto decimal
```

Señales de activación de los displays

```
NET "AN<0>" LOC = "F12"; # Activación del display 0 = AN0
NET "AN<1>" LOC = "J12"; # Activación del display 1 = AN1
NET "AN<2>" LOC = "M13"; # Activación del display 2 = AN2
NET "AN<3>" LOC = "K14"; # Activación del display 3 = AN3
```

#Entradas y salidas

```
NET "SPI_DATA" LOC="B2"; # Entrada de datos
NET "SPI_CS" LOC="B9"; # Salida de Chip Select
NET "SPI_CLK" LOC="A9"; # Salida de reloj
```